IN1020

Obligatorisk oppgave 1

Formål

Hovedformålet med denne obligatoriske oppgaven er å gjøre dere godt kjent med design og simuleringsverktøyet for kretser, Logisim. Del (2) av oppgaven har som formål å gi dere trening i å gi og få faglige tilbakemeldinger. Etter innleveringen av del (1) vil dere få 3 medstudenters besvarelser som dere skal rette og gi en faglig tilbakemelding på.

Del (1) og del (2) teller **like mye** på godkjenningen av denne obligatoriske oppgaven, og det forventes en like høy innsats i begge delene.

Innleveringsfrister

```
Del 1: Onsdag 20.09.2017, klokken 23:59
Del 2: Onsdag 27.09.2017, klokken 23:59
i Canvas (https://uio.bibsys.no/).
```

Oppgaven - Del 1

Implementere en kombinatorisk krets i Logisim som multipliserer et vilkårlig positivt 4-bits binært tall $(A_3A_2A_1A_0)_2$ med $(10)_{dec}$.

I ressurser står det instruksjoner for hvordan man kan implementere en forholdsvis enkel krets som inneholder subkretser.

Eksempel

```
Input = (0001)_2 = (1)_{dec} skal gi output = (1010)_2 = (10)_{dec}
Input = (0101)_2 = (5)_{dec} skal gi output = (110010)_2 = (50)_{dec}
Input = (1111)_2 = (15)_{dec} skal gi output = (10010110)_2 = (150)_{dec}
```

Krav

• En rapport i .pdf format som (minimum) inneholder:

- Filnavn skal være oblig1.pdf
- Skriv gjerne rapporten i LAT_EX(se ressurser)
- Forside med navn, brukernavn og teksten "IN1020 oblig 1"
- 300 ords avsnitt som beskriver hvordan du vil løse oppgaven, hva du synes om oppgaven og om det finnes alternative løsninger
 - * Ta gjerne med teori og den praktiske anvendelsen
 - * Matematikk (se tips)
- Skjermbilde av den ferdige kretsen
- Eventuelt
 - * Karnaughdiagram
 - * Sannhetstabeller
 - * Skisser
- En kretsfil i .circ format som som inneholder skjema over kretsen.
 - Filnavn skal være oblig1.circ
 - For å få en bedre krets (frivillig)
 - * Bruk tid på å gjøre kretsen så lettlest og forståelig som mulig ved å
 - · Sett individuelle deler av kretsen i egne indre kretser
 - \cdot Sett inn beskrivende tekster for å hindre misforståelser
 - * Unngå å bruke bilbiotekselementer fra andre kategorier enn "Wiring" og "Gates"
 - · Implementer heller disse elementene med grunnleggende gates som AND, OR, osv.
 - Det er **IKKE** tillat å bruke ferdige kretser fra logisims bibliotek. For eksempel: Hvis logikken din krever bruk av en adder er det et krav at du implementerer adderen selv med grunnleggende porter.
- Lever som %UIObrukernavn%.zip fil i Canvas
 - Se ressurser for hvordan man lager .zip fil og hvordan man leverer i Canvas

Tips

Del (1)

• Hvordan multipliserer man et tall i 10-tallssystemet med 10?

- Hvordan kan man multiplisere et tall i 2-tallssystemet med 2?
- Hva er tallet 10 faktorisert?
- Hva er det høyeste tallet vi kan representere med 4-bits tall?
- Hvor mange bit trenger man for å representere det høyeste tallet man kan oppnå ved å multiplisere A med $(10)_{dec}$?

Lykke til!

Ressurser

Lage .zip fil

WUIObrukernavn% skal erstattes med ditt UIO brukernavn.

Windows/Mac

- Åpne mappen med rapporten og krets filen.
- Merk .pdf-en og .circ-en
- (Windows): Høyreklikk og "Send til" ⇒ "Komprimert mappe"
- (Mac): Høyreklikk og "Komprimer 2 elementer"
- Husk å endre navnet på .zip-filen til %UIObrukernavn%.zip

Linux Kommandoene nedenfor burde birke for alle unix-baserte operativsystemer

```
# gaar til mappen hvor filene er lagret
cd Documents/IN1020/oblig1
zip UIObrukernavn.zip oblig1.pdf oblig1.circ
```

Levere i Canvas

- Alle får link til registrasjon på UIO-mailen sin
- Når oppgaven (del 1) er åpen for innlevering er det bare å følge de brukervennlige instruksjonene på nettsiden
- Etter å ha levert (del 1) vil dere etter hvert få andre studenters besvarelser som dere skal rette/vurdere.

Du skal levere .zip-filen.

Logisim

```
http://www.cburch.com/logisim/
Simuleringsverktøy
Platformstøtte: Windows, MacOS, Linux
```

Installasjon

Windows/Mac Følg URL-en ovenfor og følg instruksjonene på nettsiden.

Linux Last ned JAR-filen, bytt til mappen som inneholder filen, og kjør filen med java-jar kommandoen.

Noe lignende dette virker på alle linux distribusjoner

Bruk


En implementasjon av

$$F = \overline{(A * B) * (A + B)}$$

kan gjøres slik (velger her å dele opp funksjonen i to for å vise hvordan subkretser fungerer):

- Åpne Logisim
- Begynn med å lagre kretsen (husk å trykke CTRL+S mens du utvikler)
- Trykk på det grønne plusstegnet "Add circuit" og gi et navn
- Dobbeltklikk på navnet til den nye kretsen (som skal inneholde kretsen for den første delen av funksjonen = A * B)
 - Dra ut 2 input-pins (firkantet) (CTRL+4)
 - Hent en AND fra fra Gates kategorien
 - Koble inputtene til AND-gaten
 - Dra ut 1 output-pin (rund) (CTRL+5)
 - Koble utgangen av AND-en til output-pinnen
- $\bullet\,$ Da gjenstår andre del av funksjonen = A+B, som kan lages på samme måte som første del
- Dobbeltklikk på "main" sånn at vi kan koble de to subkretsene sammen og fullføre funksjonen F

- Dra ut 2 input-pins (firkantet) (CTRL+4)
- Klikk på den første subkretsen og dra den inn på main-kretsen
- Klikk på den andre subkretsen og dra den inn på main-kretsen
- Kobl innputtene til disse nye blokkene
- Dra ut en AND-gate og kobl utgangene til subkretsene til AND-en
- Dra ut en NOT-gate og kobl utgangen av AND-en til NOT-en
- Dra så ut en output-pin og kobl den til NOT-en
- \bullet Helt til slutt kan vi eksportere et bilde av kretsen ved å klikke på "File" \Rightarrow "Export Image"

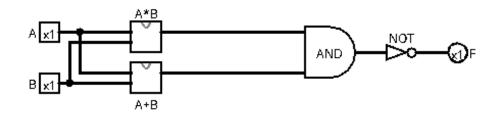

Den ferdige kretsen

Latex

http://www.texstudio.org/

Alternativ til Word for vitenskapelige rapporter

Platformstøtte: Windows, MacOS, Linux

https://www.latex-tutorial.com/tutorials/beginners/how-to-use-latex/